


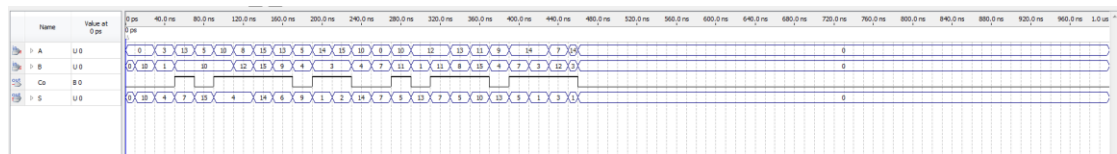
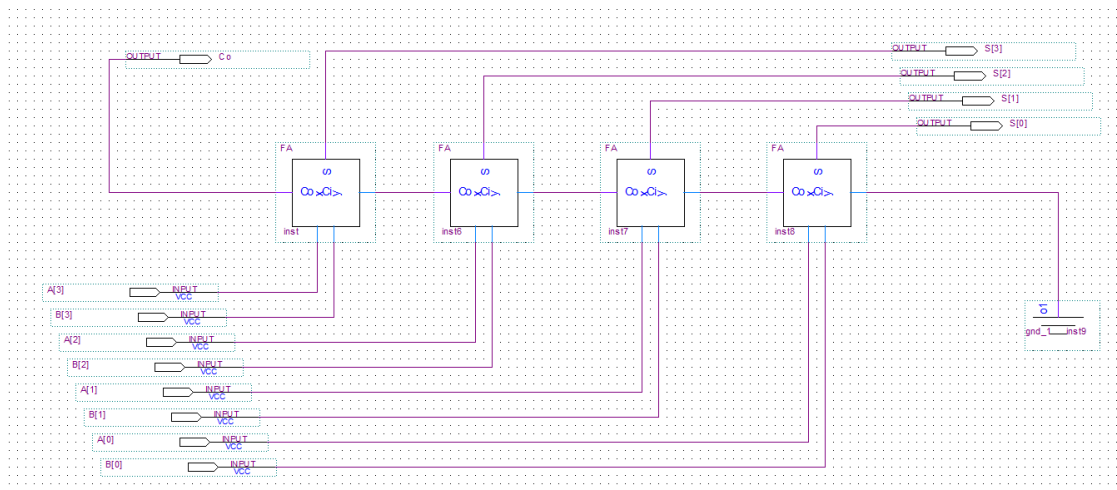


➤ 4-bit Adder



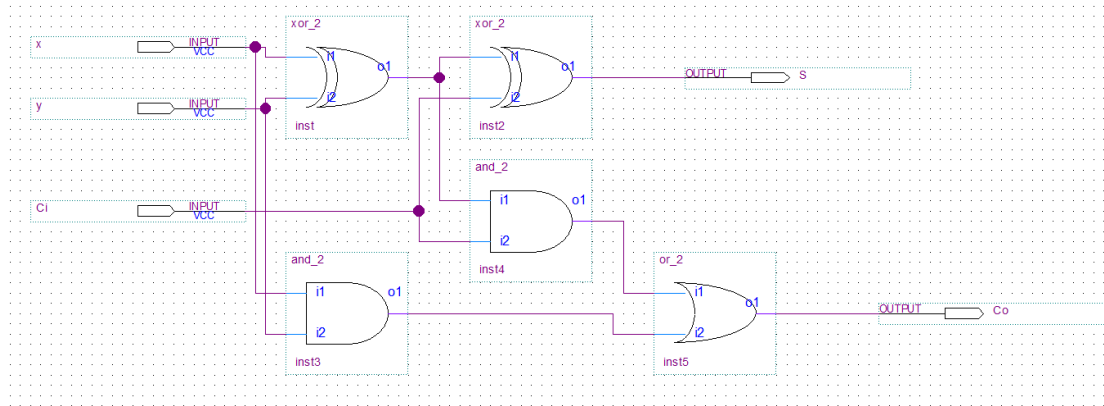



➤ 4-bit Subtractor

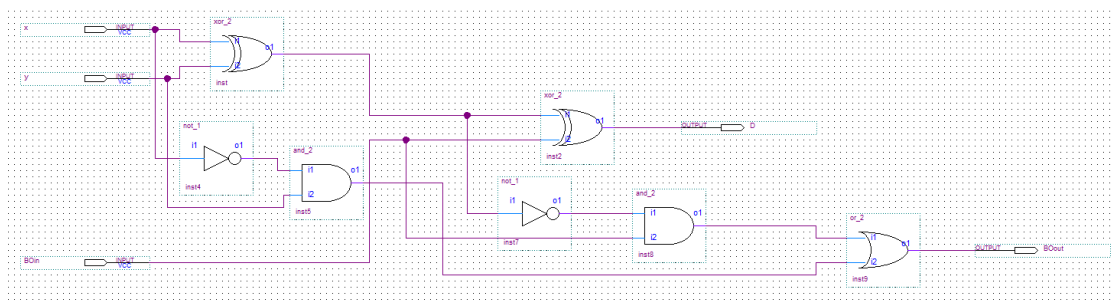

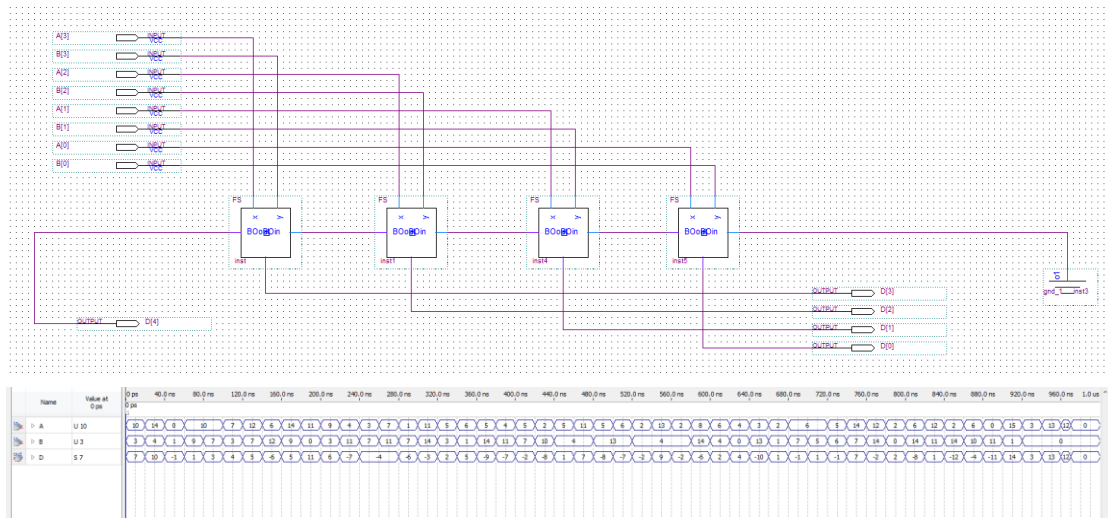

➤ 4-bit Multiplier

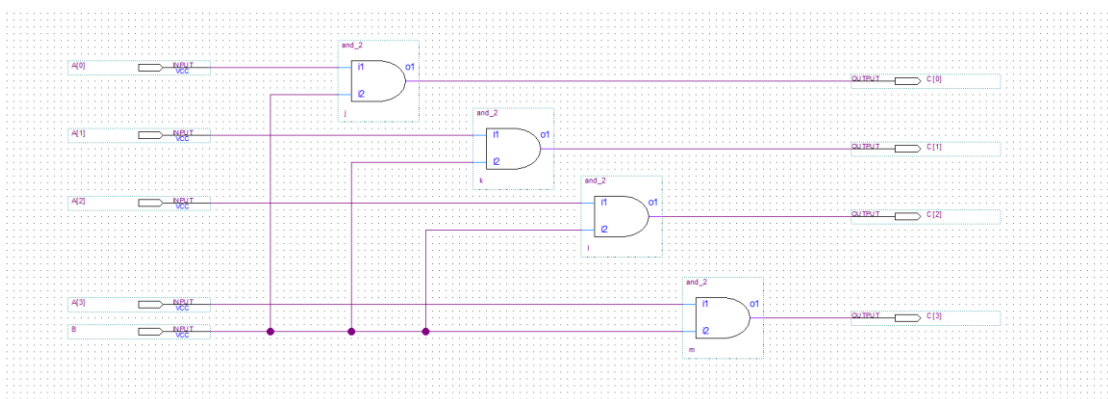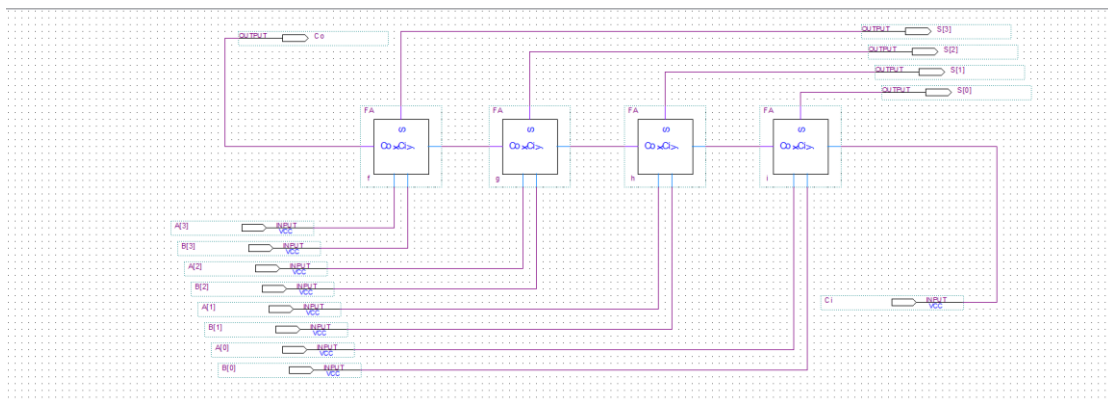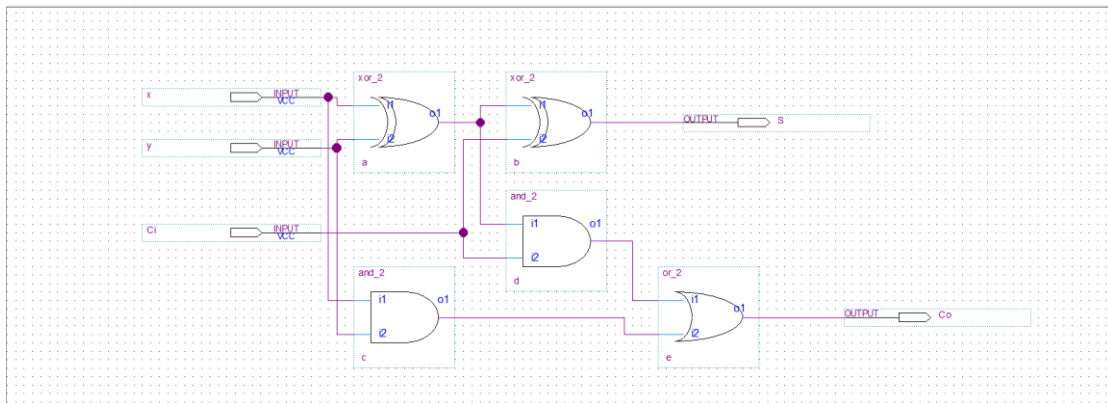

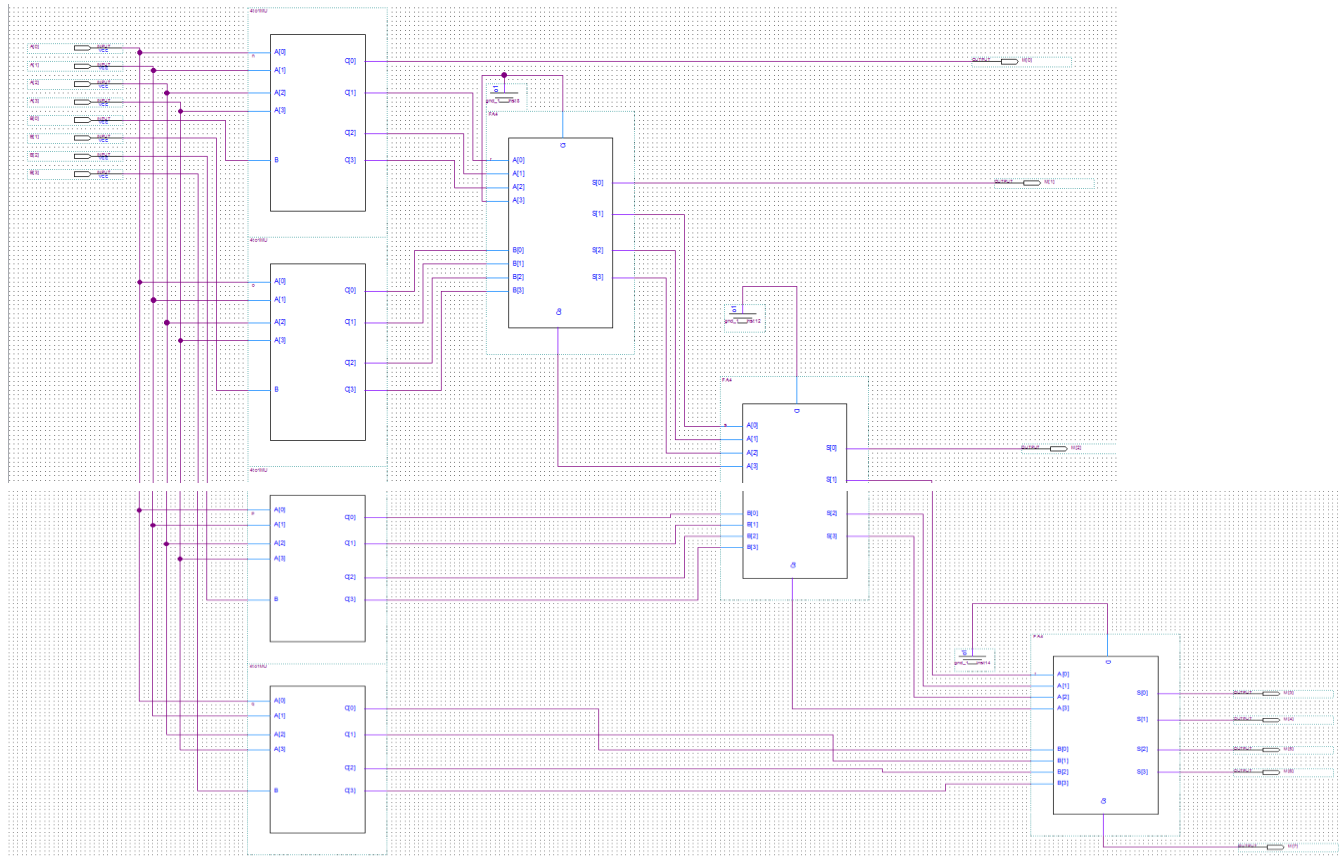

(上圖因原始畫面較大，故分成上下兩部分的截圖)

Name	Value at 0 ps	0 ps	40.0 ns	80.0 ns	120.0 ns	160.0 ns	200.0 ns	240.0 ns	280.0 ns	320.0 ns	360.0 ns	400.0 ns	440.0 ns	480.0 ns	520.0 ns	560.0 ns	600.0 ns	640.0 ns	680.0 ns	720.0 ns	760.0 ns	800.0 ns	840.0 ns	880.0 ns	920.0 ns	960.0 ns	1.0 us																							
A	U 5	5	10	11	12	15	9	13	8	5	1	11	10	13	11	5	4	14	4	11	14	3	12	9	1	13	13	7	4	14	5	4	10	1	3	10	2	14	8	13	5	4	10	3	1	15	12	1	0	0
B	U 10	10	8	10	13	10	12	14	6	2	7	14	1	6	14	3	4	5	11	13	12	1	7	6	1	8	0	4	10	7	6	10	4	13	9	12	8	13	4	13	2	3	10	9	12	4	10	1	12	
H	U 50	30	1	10	110	105	110	109	102	40	10	10	14	11	6	102	1	33	20	102	44	60	112	14	21	72	9	1	72	0	10	10	40	10	30	40	11	40	110	8	110	10	110	10	110	10	110	10	110	10